

# 个人介绍

---


加个人照片

1. 姓名
2. 学号
3. 院系

# Homework 06

1

Prove the network is an XOR network

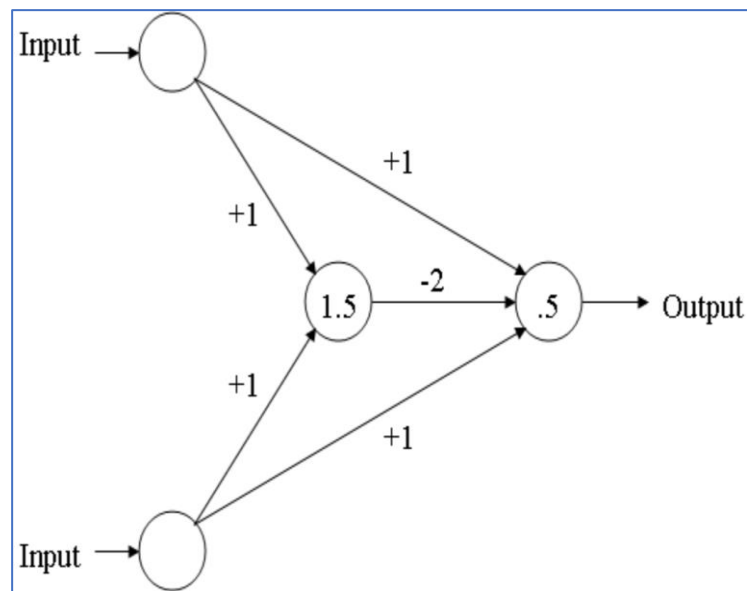

Input		Output
$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2

Update Your Project Progress in 2 Minutes in Morning Class and 3 Minutes in Afternoon Class Next Lecture